$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}; \quad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$